 


1. 根据以下3-8译码器芯片74X138的电路原理图设计一个由逻辑门电路构成的3-8译码器，并对电路进行仿真测试，以验证电路的功能。


a) 电路原理图




b) 实验器材分析

- i. 非门 7 个
- ii. 4 输入与非门 8 个
- iii. 3 输入与门反转 1 个
- iv. 6 输入
- v. 8 输出

c) 添加逻辑门和标签

 

d) 连线

 

e) 仿真检测真值表


输入						输出							
G1	/G2A	/G2B	A2	A1	A0	/Y0	/Y1	/Y2	/Y3	/Y4	/Y5	/Y6	/Y7
x	1	x	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1
x	x	1	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1
0	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

f) 错误现象

- i. 门电路选择错误：
由于实验电路原理图中的门电路与 logisim 中的有所不同，所以找了很久
- ii. 连线错误：
线路太多导致连线错误

2. 根据以下给出的 8-3 优先级编码器原理图，设计一个由逻辑门电路构成的 8-3 优先级编码器，并将编码器输出连接到一个十六进制数码管，通过数码管的输出显示来验证和测试电路。测试电路中可引入探针、分线器等，并增加电源和接地来连接数码管。


a) 实验电路原理图

 


b) 实验器材分析

- i. 2 输入 1 反转与门， 3 输入 2 反转与门， 4 输入 3 反转与门， 5 输入 4 反转与门， 6 输入 5 反转与门， 7 输入 6 反转与门， 8 输入 7 反转与门
- ii. 3 个 4 输入与门
- iii. 8 输入 3 输出


c) 添加逻辑门和标签

 

d) 连线

 

e) 添加 16 进制显示器和分线器

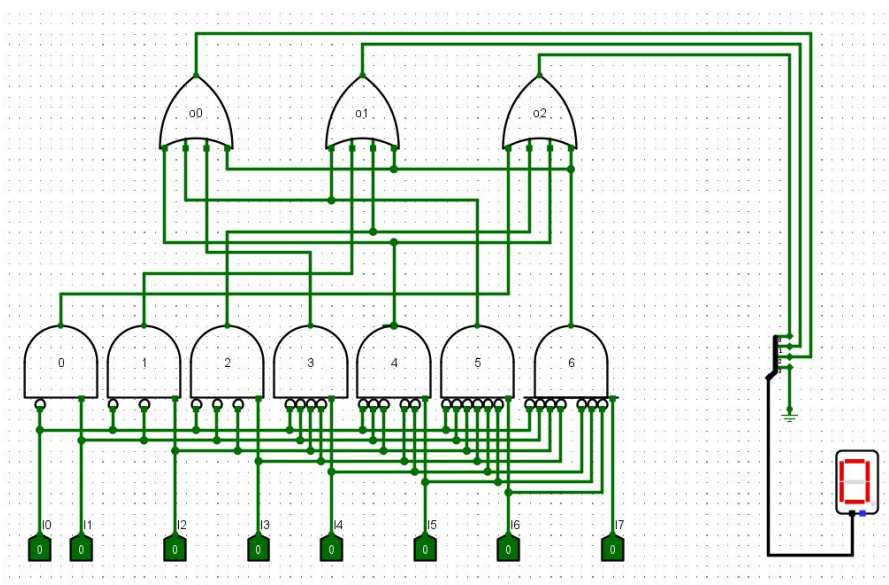

f) 电路仿真检测


输出	I0	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7
0	1	x	x	x	x	x	x	x
1	0	1	x	x	x	x	x	x
2	0	0	1	x	x	x	x	x
3	0	0	0	1	x	x	x	x
4	0	0	0	0	1	x	x	x
5	0	0	0	0	0	1	x	x
6	0	0	0	0	0	0	1	x
7	0	0	0	0	0	0	0	1

g) 问题：


不清楚分线器以及 16 禁止显示器的用法，上网查找资料以及自己试验之后才学会使用

- 设计一个全加器（FA），并在此基础上将 4 个全加器串联成一 4 位串行进位加法器。将输入连接到按钮、输出连接到 LED 数码管进行验证。


a) 实验电路原理图

 

 - b) 实验器材分析
- 2 个异或门
 - 2 个与门
 - 1 个或门
 - 3 输入 2 输出
- c) 添加逻辑门及标签




- d) 连线

 


- e) 仿真检测真值表

A	B	Cin	S	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

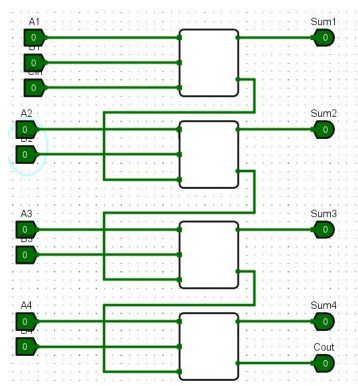- f) 构建 4 位全加器
- 1 位全加器作为子电路
 - 配置 4 位全加器



- g) 添加 16 进制显示器以及分线器

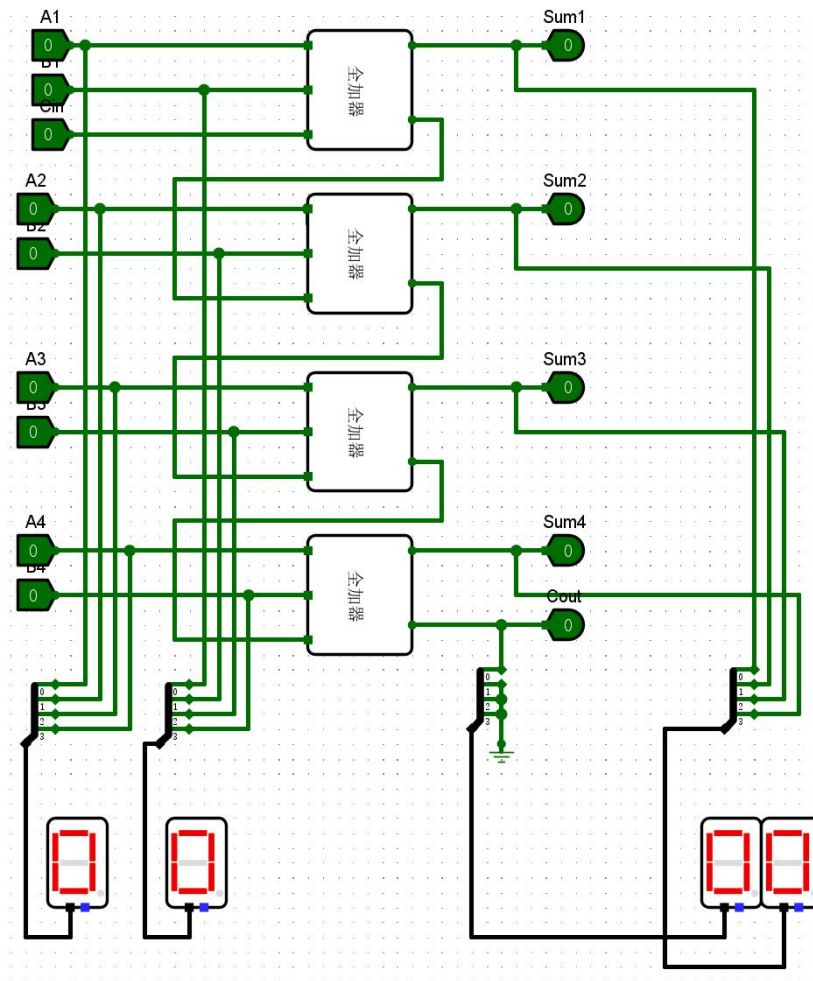


h) 问题

i. 对全加器概念不理解


4. 设计一个如下图所示的由逻辑门电路、1 位加法器、1 位减法器 and 8 选 1 多路选择器构成的一位 ALU 电路（不考虑来自低位的进位或借位），并对电路进行仿真测试，以验证电路的功能。

a) 设计 8 选 1 多路选择器并构建

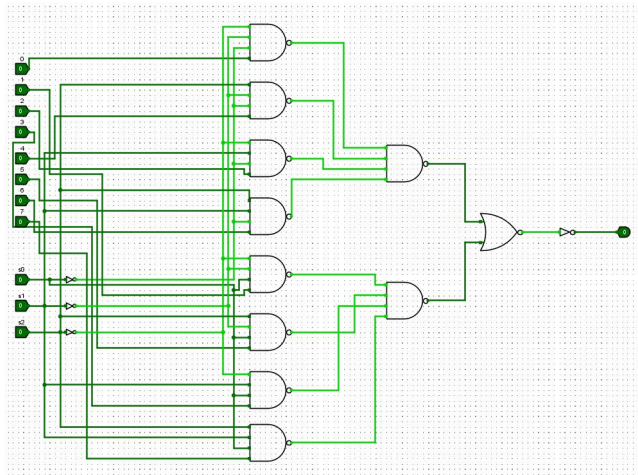


b) 设计加减法电路并构建

i. 加法

 


ii. 减法

 

注：若 cout 为 1 则为负数

c) 设计主电路并引入子电路

 


d) 问题

- i. 设计 8 选 1 电路时困难
由于原来的 4 选 1 电路设计不完善，所以重新设计 8 选 1 电路
- ii. 加减法
不清楚加减法的输出结果如何表示以及减法怎样表示负数

5. 思考问题

 - a) 组合逻辑电路的一般设计步骤是什么？
 - i. 设计电路原理图
 - ii. 根据原理图确定实验器材
 - iii. 分成几个小部分分别进行完成
 - iv. 在主电路中进行组合
 - v. 进行仿真测试考察正确性
- b) 测试电路功能有哪几种方式？
 - i. 真值表
 - ii. 外接输出组件
 - iii. 测试各部分电路
- c) 如何利用 logisim 提供的 LED 矩阵显示 N JUCS 五个字符。



- d) 简要说明 4 位二进制补码加法器溢出检测电路的设计思路。
 - i. 设计全加器
 - ii. 构建 3 位全加器
 - iii. 若 3 位全加器的进位为 1 则溢出